

# 8 Modelle der Switching-Ebene

Aufbauend auf Kapitel 7 wird im hier beginnenden Kapitel die Modellierung von Potential-Logik behandelt. Im letzten Abschnitt wird gezeigt, wie eine Hardware-Beschreibungssprache (KARL-3 [5]) eingesetzt werden kann, um Schaltungen in der Switching-Ebene durch "Pseudo-Switching-Level"-Beschreibungen zu modellieren und zu simulieren.

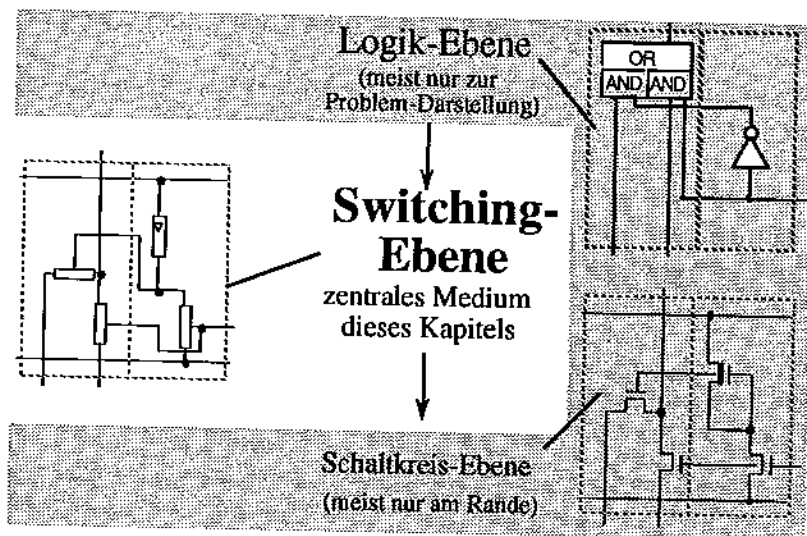


Bild 8.1 Die von diesem Kapitel betroffenen Abstraktionsebenen

## 8.1 CSA-Modelle und Niveau-Logik (Potential-Logik)

Bisher (im vorigen Kapitel) haben wir nur Schaltnetze aufgrund ihrer Transmission charakterisiert mit einem Wertevorrat  $v_T = \{on, off\}$ , bzw.  $\{durchlässig, undurchlässig\}$ , weshalb wir

8.1 CSA-Modelle und Niveau-Logik (Potential-Logik) .....	159
8.1.1 CSA-Modellierung von Verhältnis-Logik.....	161
8.2 Logische Schaltkreisfamilien .....	163
8.2.1 Synthese logischer Transistor-Schaltungen.....	166
8.3 Schaltnetz-Optimierung .....	167
8.4 Modellierung in der Switching-Ebene mit KARL-3 .....	170
8.6 Literatur .....	177


 


Bild 8.2: Switching-Ebenen: a) Abschwächer-Symbol, b) Realisierung v. (a), c) Wertebereiche.

von Transmissions-Logik sprachen. Wir erhalten neue Kategorien von Netzen (vgl. Bild 8.2 c), wenn wir neben abstrakten Schaltern weitere Elemente wie Widerstände und Spannungsquellen zulassen: CSA-Netze [1][8][9], Potential-Logik und Verhältnis-Logik (Bild 8.3 gibt einen Überblick).

**CSA-Netze.** Durch die Einführung von Abschwächern (vgl. Bild 8.2 a/b, engl.: *attenuators*, wie etwa durch Widerstände realisierbar), die in reinen T-Netzwerken (vgl. Kapitel 7) nicht vorkommen, erhalten wir einen erweiterten Wertevorrat, der über  $v_T = \{on, off\}$  hinausgeht, wie beispielsweise  $v_T = \{stark\ durchlässig, schwach\ durchlässig, sehr\ schwach\ durchlässig, undurchlässig\}$ . Algebraisch gesehen kommen wir damit in Bereiche der *fuzzy logic* [2][3][10]. Die dabei auftretenden Netze werden meist *CSA-Netzwerke* genannt, wobei CSA für "Connector, Switch, Attenuator" steht.

**Potential-Logik (Niveau-Logik).** Durch Einführung von Spannungsquellen kommen wir von der Transmissionslogik (ohne Abschwächer) zu einer dritten Kategorie von Logik: nämlich der *Niveau-Logik* (oder *Potential-Logik*, auch *Verhältnis-Logik* genannt), bei der das statische Niveau  $N$  eines Signales (z. B. das Spannungs-Niveau in Volt, wenn es sich um ein elektrisches

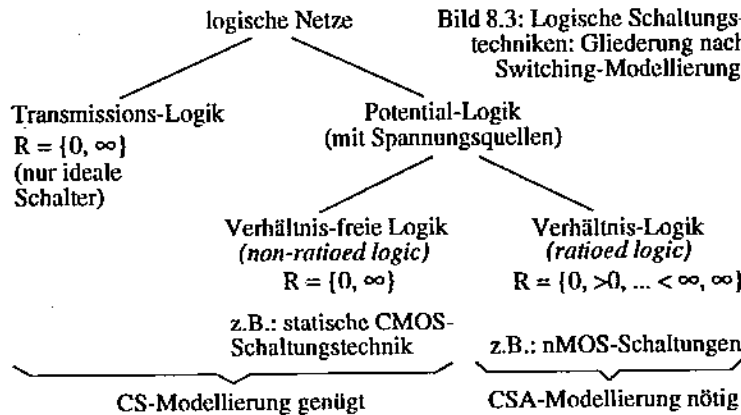


 
 


Bild 8.4: a) Hasse-Diagramm der Sprache KARL-3, b) und c) der join-Operator.

 

Signal handelt) relevant ist mit dem Wertevorrat  $v_N = \{\text{low}, \text{high}\}$  der Realisierung logischer Werte dienend, wobei 'low' etwa die logische '0' realisiert, und 'high' die logische '1'.

**Verhältnis-Logik (ratioed logic).** Durch die Kombination von CSA-Logik mit Potential-Logik erhalten wir einer vierte Art der Logik, nämlich Verhältnis-Logik. Da neben reinen Schalterzuständen entsprechend dem Wertevorrat  $R = 0$  ("kein Widerstand") und  $R = \infty$  ("undurchlässig") noch Zwischenwerte vorkommen (wie "niedriger Widerstand" oder "hoher Widerstand"), kommen in einem solchen Netz oft Knoten vor, deren Potential weder "high", noch "low" ist, also einen Zwischenwert einnimmt. Bei solchen Netzen ist die Wahl richtiger Widerstandsverhältnisse wichtig. Bei statischer (komplementärer) CMOS-Schaltungstechnik (vgl. Kapitel 16) liegt nur Potentiallogik vor, da keine Lastwiderstände verwendet werden und somit nur die Werte "on" und "off" vorkommen. Bei nMOS-Schaltungstechnik hingegen (vgl. Kapitel 11) liegt Verhältnislogik vor, weshalb hier auf Inverterverhältnisse (Widerstands-Verhältnisse) geachtet werden muß.

### 8.1.1 CSA-Modellierung von Verhältnis-Logik

Wir wenden uns der Switching-Modellierung von Verhältnislogik zu (wie z.B. bei nMOS-Schaltungstechnik). Es kommen zum Wertevorrat  $R = 0$  und  $R = \infty$  je nach Zahl der unterschiedlichen Abschwächer-Typen noch ein oder mehrere Zwischenwert(e) hinzu. Solche Netze sind wegen des Vorkommens von Widerständen keine reinen Schalternetze mehr. Wir müssen daher zu CSA-Modellierung übergehen (vgl. Abschnitt 8.2).

Wir werden es im folgenden Abschnitt zwischen  $R = 0$  und  $R = \infty$  bei einem einzigen Zwischenwert bewenden lassen (z. B.  $R = 1 \text{ k}\Omega$ ), somit kämen wir auf den Widerstandswerte-Vorrat  $v_R$  mit:  $v_R = \{0, 1 \text{ k}\Omega, \infty\}$ . Da die Potentialwerte 0 und 1 (geliefert von Spannungsquellen "high" und "low") auch über Abschwächer laufen können, erhalten wir zusätzlich zur harten 0 und zur harten 1 noch die weiche Null  $\sim 0$  und die weiche Eins  $\sim 1$ . Wird ein Knoten mit keinem Wert beliefert (etwa wegen eines Schalters im Zustand "off"), so hat er den "Wahrheitswert" "hochohmig" oder "don't care", angegeben durch das Symbol \*. Außerdem ist es zweckmäßig, ein Symbol "?" für "undefiniert" zu haben. Unser Wertevorrat an Wahrheitswerten (Potentialen) in der CSA-Ebene ergibt sich damit zu  $v = \{0, 1, \sim 0, \sim 1, *, ?\}$ .

**Der Konnekt-Operator.** Eine wesentliche Grundlage der CSA-Modellierung bildet die Einführung des Verbindungsoperators '#', den wir auch "join"-Operator oder "Konnekt"-Operator

nennen wollen. Zwei oder mehr Knoten (z.B. A und B in Bild 8.4 b) werden durch den Konnekt-Operator einfach miteinander kurzgeschlossen (Bild 8.4 c). Durch den Kurzschluß zwischen A und B stellt sich ein resultierender Wert  $\#(A, B)$  ein. Das Hasse-Diagramm definiert, welcher Wert  $\#(A, B)$  dabei entsteht. Für  $A=0$  und  $B=\sim 1$  ergibt z.B. sich  $\#(A, B)=0$ .

Für zwei Quellen (A und B, vgl. Bild 8.5 a) allgemein ergibt sich für das Resultat  $\#(A, B)$  gemäß Hasse-Diagramm in Bild 8.4 a. Die Tabelle in Bild 8.5 b zeigt die Auflösungsfunktion (auch *resolution function* genannt) tabellarisch, aus welcher sich das Hasse-Diagramm ergibt. Bevor wir nun speziell auf die Modellierung von Verhältnis-Logik eingehen, demonstrieren wir noch einmal kurz die Wirkung eines Abschwächers anhand des Beispiels in Bild 8.6. Die Abschwächer bewirken, daß an den Knoten a und n eine *schwache Eins* bzw. an den Knoten b und o eine *schwache Null* anliegt. Der Eingabevektor  $X(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 01110$  zur Steuerung der Schalter hat dann die Wirkung:

Der Knoten c ist hochohmig (\*), da der Schalter mit  $x_1$  als Eingang nicht durchschaltet. Knoten d hat den Wert '1' und am Knoten e liegt eine schwache Null an. Die Zusammenschaltung dieser drei Knoten bewirkt eine '1' am Knoten f. Am Knoten k liegt eine schwache Eins an, der Knoten l ist hochohmig und der Knoten m hat den Wert '0'. Die Zusammenschaltung dieser drei Knoten bewirkt eine '0' am Knoten i.

Da  $x_4=1$  ist, werden die Werte der Knoten f und i an die Knoten g und h weitergegeben. Die Funktion  $\#(g, h)$  ergibt einen Widerspruch, da der Wert von  $g=1$  und  $h=0$  ist. Somit ist die Funktion  $F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  für den Eingabevektor  $X = 01110$  undefiniert. In Bild 8.7 sind alle Ergebnisse dieser Funktion für alle x-Kombinationen in Tabellenform aufgelistet.

Quelle A	Quelle B	$\#(A, B)$
0	$\sim 0$	0
0	0	0
0	$\sim 1$	0
0	1	?
0	?	?
0	*	0
1	$\sim 0$	1
1	$\sim 1$	1
1	1	1
1	?	?
1	*	1
$\sim 0$	$\sim 0$	$\sim 0$
$\sim 0$	$\sim 1$	?
$\sim 0$	?	?
$\sim 0$	*	$\sim 0$
$\sim 1$	$\sim 1$	$\sim 1$
$\sim 1$	?	?
$\sim 1$	*	$\sim 1$
?	?	?
?	*	?
*	*	*

 


Bild 8.5: Verknüpfung zweier Leitungen durch den Konnekt-Operator (a) und Ergebnis am Ausgang (b).

 


Bild 8.6: Schaltnetz mit Abschwächern dargestellt in der CSA-Ebene



x1	x2	x3	x4	x5	c	d	e	f	k	l	m	i	g	h	#(g,h)	F(x1,...x5)
0	0	0	0	0	*	*	*	*	-1	-0	0	0	*	*	*	*
0	0	0	0	1	*	*	*	*	*	-0	0	0	*	*	*	*
0	0	0	1	0	*	*	*	*	-1	-0	0	0	*	0	0	false
0	0	0	1	1	*	*	*	*	*	-0	0	0	*	0	0	false
0	0	1	0	0	*	*	-0	-0	-1	-0	0	0	*	*	*	*
0	0	1	0	1	*	*	-0	-0	*	-0	0	0	*	*	*	*
0	0	1	1	0	*	*	-0	-0	-1	-0	0	0	-0	0	0	false
0	0	1	1	1	*	*	-0	-0	*	-0	0	0	-0	0	0	false
0	1	0	0	0	*	1	*	1	-1	*	0	0	*	*	*	*
0	1	0	0	1	*	1	*	1	*	*	0	0	*	*	*	*
0	1	0	1	0	*	1	*	1	-1	*	0	0	1	0	?	undef.
0	1	0	1	1	*	1	*	1	*	*	0	0	1	0	?	undef.
0	1	1	0	0	*	1	-0	1	-1	*	0	0	*	*	*	*
0	1	1	0	1	*	1	-0	1	*	*	0	0	*	*	*	*
0	1	1	1	0	*	1	-0	1	-1	*	0	0	1	0	?	undef.
0	1	1	1	1	*	1	-0	1	*	*	0	0	1	0	?	undef.
1	0	0	0	0	-1	*	*	-1	-1	-0	*	?	*	*	*	*
1	0	0	0	1	-1	*	*	-1	*	-0	*	-0	*	*	*	*
1	0	0	1	0	-1	*	*	-1	-1	-0	*	?	-1	?	?	undef.
1	0	0	1	1	-1	*	*	-1	*	-0	*	-0	-1	-0	?	undef.
1	0	1	0	0	-1	*	-0	?	-1	-0	*	?	*	*	*	*
1	0	1	0	1	-1	*	-0	?	*	-0	*	-0	*	*	*	*
1	0	1	1	0	-1	*	-0	?	-1	-0	*	-0	?	?	?	undef.
1	0	1	1	1	-1	*	-0	?	*	-0	*	-0	?	-0	?	undef.
1	1	0	0	0	-1	1	*	1	-1	*	*	-1	*	*	*	*
1	1	0	0	1	-1	1	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	0	1	0	-1	1	*	1	-1	*	*	-1	1	-1	1	true
1	1	0	1	1	-1	1	*	1	*	*	*	*	1	*	1	true
1	1	1	0	0	-1	1	-0	1	-1	*	*	-1	*	*	*	*
1	1	1	0	1	-1	1	-0	1	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	1	1	0	-1	1	-0	1	-1	*	*	-1	1	-1	1	true
1	1	1	1	1	-1	1	-0	1	*	*	*	*	1	*	1	true

Bild 8.7: Funktionstabelle der Schaltung aus Bild 8.6.

### 8.2 Logische Schaltkreisfamilien

Logische (oder digitale) Schaltkreisfamilien und deren Entwicklung sind Gegenstand dieses Abschnitts. Eine bekannte Schaltungstechnik für die *Verhältnislogik* ist die nMOS-Technologie (siehe auch folgende Kapitel). Sie baut sich im wesentlichen als Serienschaltung wie folgt auf: "oben" mit Verbindung zu VDD (Versorgungsspannung) und dem Funktionsausgang f befindet sich ein Lasttransistor (*Pullup-Transistor*) und "unten" ein Transmissionsnetz (Bild 8.8). Die Funktion f der Schaltung hängt von der Transmissionsfunktion dieses Netzes ab. Ist die Transmissionsfunktion '1', d.h. das Netz ist stromdurchlässig und damit sein Widerstand Null, ist die Spannung am Gatterausgang 0 Volt und umgekehrt. Wenn wir davon ausgehen, daß high (5V) = '1' und low (0V) = '0', ergibt sich für f der Funktionswert  $f = \text{not}(\Gamma(x_1, x_2, \dots, x_n))$ , d.h. es ergibt sich stets eine Negation. Diese Art von Logik hat ihre Vorzüge. Sie ist nämlich

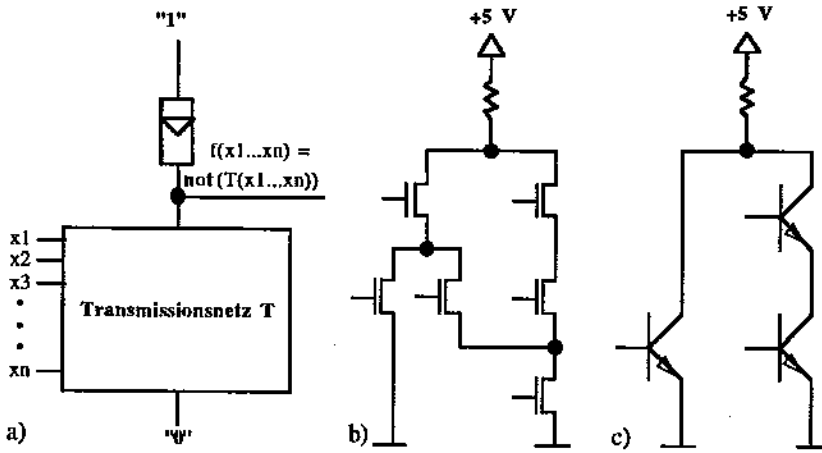


Bild 8.8: Prinzip invertierender Verhältnislilogik (a) (z.B. NMOS (b), DCTL (c))

regenerativ, d.h. es werden Verstärkungseffekte wirksam. Die einfachst mögliche Transmissionsfunktion in dieser Schaltungstechnik hat der Inverter (Bild 8.9 a).

Die hier verwendete Logik bezeichnet man auch als *Pullup/Pulldown-Logik*.. Über den Lasttransistor (*Pullup-Transistor*) wird eine parasitäre Kapazität aufgeladen, die gegebenenfalls über das *pull-down-Netz* entladen wird (Abschnitt 12.2.2 behandelt mehr Einzelheiten), d.h. der Funktionswert wird durch diese Kapazität eine Weile gespeichert. In Bild 8.9 b und c sind dann noch eine *nand*- und eine *nor*-Schaltung in dieser Technologie dargestellt.

Warum sprechen wir bei der vorliegenden Technik von "Verhältnislilogik"? Transistoren sind keine idealen Schalter. In der nMOS-Technologie hat der Transistor zwar einen in etwa idealen "off-Zustand" (Widerstand im Giga-Ohm-Bereich) jedoch keinen idealen "on-Zustand" (viele Kilo-Ohm). Es muß folgende elektrische Regel eingehalten werden: der Pullup-Widerstand

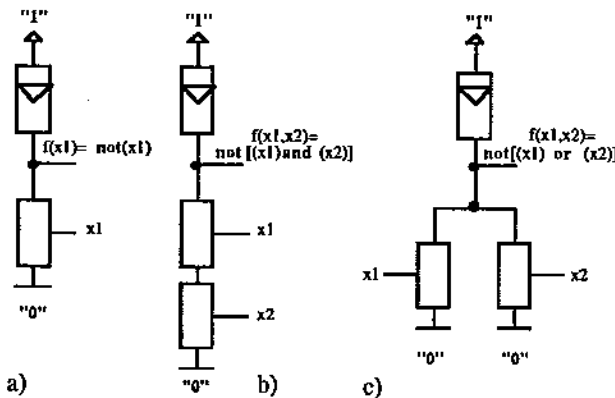


Bild 8.9: invertierende Gatter in Verhältnislilogik in der Switch-Ebene dargestellt a) Inverter b) NAND-Schaltung c) NOR-Schaltung

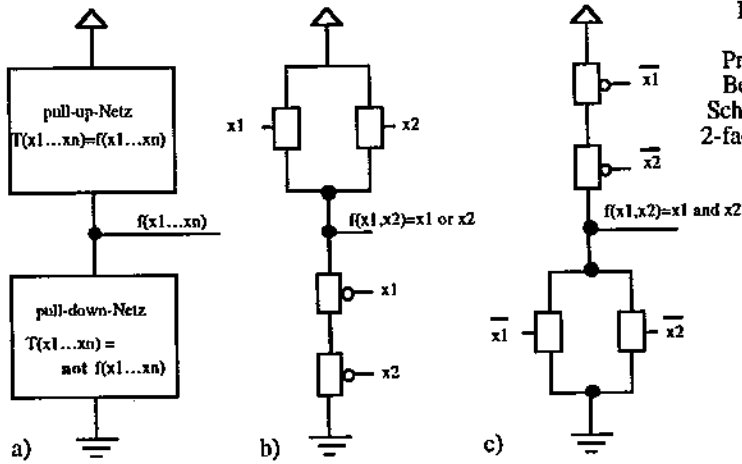


Bild 8.10: Komplementäre Logik a) Prinzip allgemein, b) Beispiel: 2-fach OR-Schaltung, c) Beispiel: 2-fach AND-Schaltung

muß so groß sein, daß beim "on-Transistor" eine genügend niedrige Ausgangsspannung (z.B. 1 Volt) erreicht wird (z.B. durch ein Mindest-Pullup/Pulldown-Verhältnis von 4/1). Deshalb wird diese Logik Verhältnislogik genannt (ratioed logic).

**Komplementäre Logik** Eine andere Schaltungstechnik für Logik ist die komplementäre Schaltungstechnik. Hier wird der Widerstand aus den vorangegangenen Schaltungen durch ein zweites zum pull-down-Netz duales Transmissionsnetz (*Pullup-Netz*) ersetzt, das die Funktion  $f$  direkt realisiert (vgl. Bild 8.10 a).

Hier muß darauf geachtet werden, daß die beiden Netze streng komplementär zueinander entworfen werden, d.h. daß immer genau ein Netz bei einer bestimmten Beschaltung durchlässig ist. Die bekannteste Technik bei der diese Logik verwendet wird ist die statische CMOS-Schaltungstechnik, auf die in Kapitel 16 näher eingegangen wird. Im allgemeinen verwendet sie für das Pullup-Netz negative Schalter und für das Pulldown-Netz positive. Ein Hauptvorteil dieser Logik ist es, daß man kein Verhältnis (Widerstandsverhältnis)

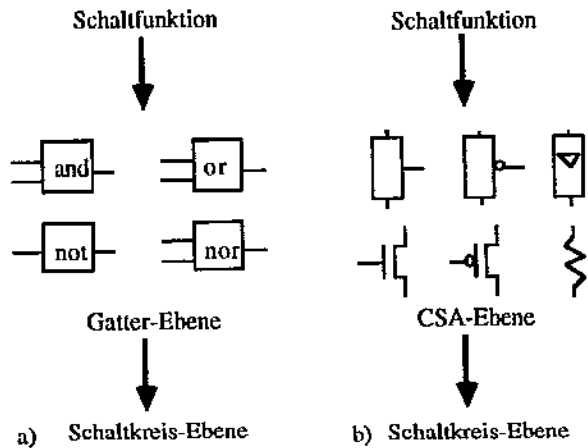


Bild 8.11: Alternativen des Schaltkreis-Entwurf; a) Klassische Methode, b) über die CSA-Ebene (Switching-Ebene)

 


Bild 8.12: Zweipol mit Steuereingang  $K_1 \dots K_6$ .

der beiden Netze zueinander beachten muß. Deshalb wird diese Logik auch als verhältnisfrei (ratio-less) bezeichnet.

### 8.2.1 Synthese logischer Transistor-Schaltungen

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit der Synthese von einfachen und komplexen Logik-Gattern. Ausgehend von einer gegebenen Logikfunktion (Boole'scher Ausdruck) wird eine Transistorschaltung als Lösung des Problems gesucht. Dies ist eine Alternative zum klassischen Logik-Entwurf (vgl. Bild 8.11), die für die Mikroelektronik oft bessere Flächensparnis erlaubt. Bis hierher haben wir eine Abstraktion betrieben. In Wirklichkeit müssen die Schalter betätigt werden, der Zweipol muß also irgendwelche Eingänge haben, durch die man die Schalter ansteuern kann. Wir brauchen dann Eingänge  $x_1$  bis  $x_n$ , mit denen dann die Schalter betätigt werden, somit haben wir also gar keinen echten Zweipol. Im Beispiel in Bild 8.12 werden diese Eingänge mit  $K_1$  bis  $K_6$  bezeichnet.

 


Bild 8.13: nMOS-Inverter, a) CSA-Ebene, b) Schaltungsebene

**Elementare Gatter (NOT, NAND, NOR)** Wir bleiben bei der Verhältnislogik, d.h. der Widerstand gehört dazu. Dann ist die einfachste mögliche Transmissionsfunktion, ein einziger Schalter (vgl. Bild 8.13). Wir nennen den Steuereingang des Schalters  $x_1$ . Wenn dies ein positiver Schalter ist, - positiver Schalter heißt: bei  $x_1 = 1$  ist der Schalter durchlässig -, bekommen wir als Funktion  $f$  die not-Funktion mit  $f = \text{not}(x_1)$ . Diese Schaltung ist der Inverter.

In Bild 8.14 haben wir eine **nand**-Schaltung mit zwei Eingängen. Das Gatter hat die Funktion  $f = \text{not}(x_1 \text{ and } x_2)$ . Der Ausgang  $f$  der Schaltung wird auf Null "gezogen", wenn beide Schalter durchlässig sind, d.h. die Signale  $x_1$  und  $x_2$  müssen den Wert '1' haben (Voraussetzung: positive Schalter). Sperrt ein Schalter oder auch beide, also  $x_1=0$  und/oder  $x_2=0$ , dann liegt am Ausgang 5V an und somit ist der Funktionswert  $f(x_1, x_2)=1$ . Durch einfache Serienschaltung mehrerer Schalter bekommt man den entsprechend der Anzahl eine 3, 4, 5, ... -fach **nand**-Schaltung.

Entsprechendes gilt für die 2-fach **nor**-Schaltung in Bild 8.15. Sie hat die Funktion  $f = \text{not}(x_1 \text{ or } x_2)$ , d.h. der Ausgang der Schaltung wird "heruntergezogen", wenn einer der



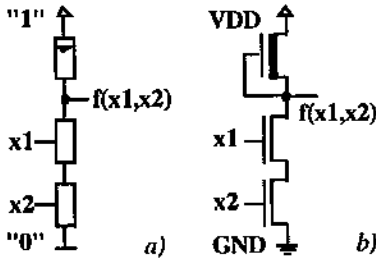


Bild 8.14: Eine 2-fach-nand-Schaltung in NMOS-Technologie, a) in der CSA-Ebene, b) Transistorschaltung.

 


Bild 8.15: Eine 2-fach-nor-Schaltung in NMOS-Technologie; a) in der CSA-Ebene, b) in der Schaltkreis-Ebene.

Schalter x1 oder x2 durchlässig ist (unter der Voraussetzung; positive Schalter). Ebenso ist diese nor-Schaltung durch einfache Parallelschaltung weiterer Schalter erweiterbar.

### 8.3 Schaltnetz-Optimierung

Eine Möglichkeit heuristischen Vorgehens beim der Optimierung besteht in der Anwendung sukzessiver algebraischer Äquivalenz-Transformation. Zunächst werden Regeln der Schaltalgebra vorgestellt, die den heuristischen Entwurfsprozeß unterstützen und helfen die Anzahl der Gatter zu senken. Diese Regeln, die über die Netzumwandlung auf Gatterebene veranschaulicht werden (Bild 7.3), sind überwiegend einfach anzuwenden und werden in der digitalen Logik gelehrt. Als Beispiele hierfür seien die "de Morgan'sche Regel" (Bild 7.3 g, h) genannt und

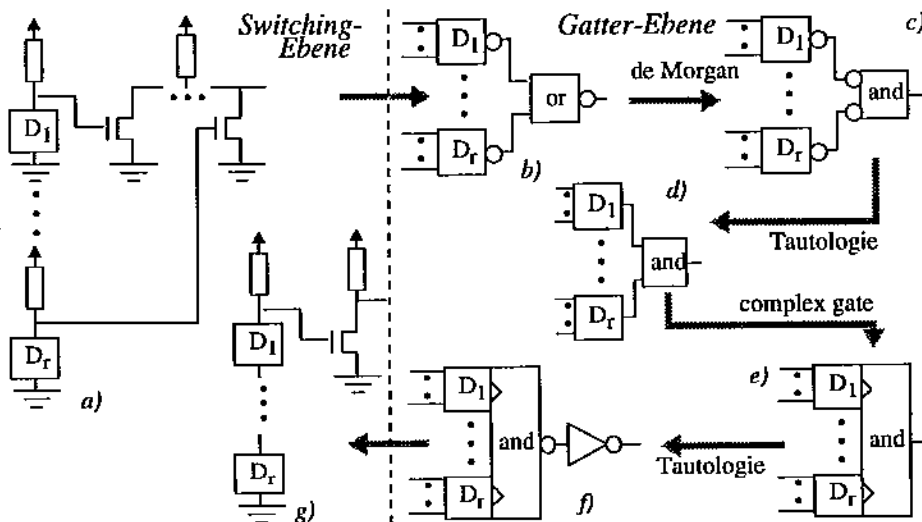


Bild 8.16: Beispiel zur Anwendung der Schaltalgebra zur Schaltnetz-Umwandlung.

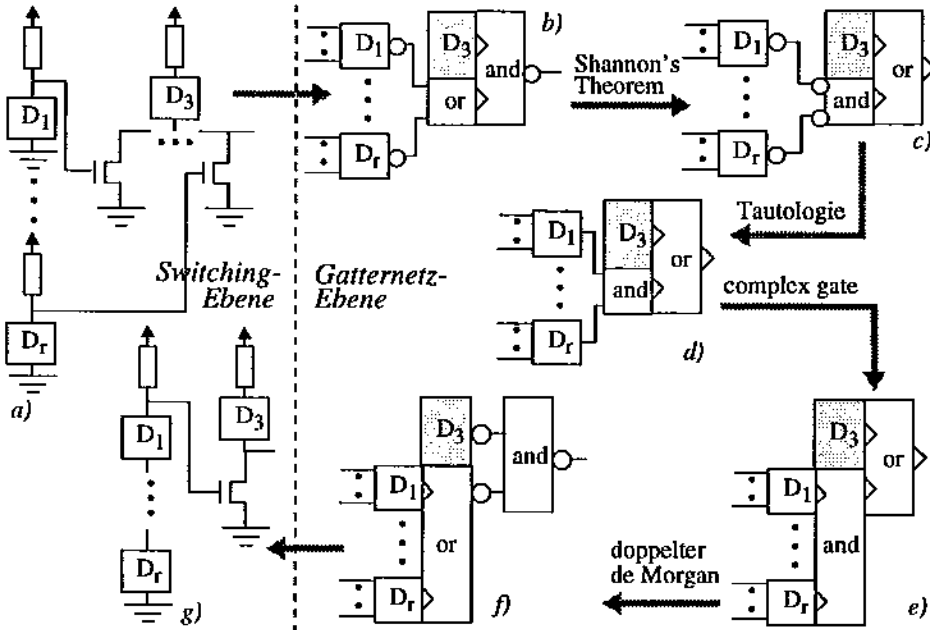


Bild 8.17: Ein zweites Beispiel zur Anwendung der Schaltalgebregeln

die Tautologie: Doppelte Negation von A ergibt A (Bild 7.3 f). Etwas umfangreicher, aber nicht zu kompliziert ist das "Shannon'sche Theorem" (Bild 7.3j) sowie das "doppelte Shannon'sche Theorem" (Bild 7.3 k). Am besten kann man diese Umformungen mit Hilfe von Beispielen verdeutlichen. In Bild 8.16 soll aus dem Schaltnetz der Switch-Ebene (Bild 8.16 a) eine Version mit weniger Gattern bzw. mit weniger Transistoren erzeugt werden.

Dazu begeben wir uns von der Switch-Ebene in die Gatter-Ebene. Die Durchlaßfunktion der Durchlaßnetze  $D_1$  bis  $D_r$  gehen, wegen der für positive Verhältnisslogik typischen Negation, je in ein NOR-Gatter über (Bild 8.16 b). Nach "de Morgan" läßt sich das NOR in ein AND mit vorgeschaltetem Invertiern auf der Eingangsseite umwandeln (Bild 8.16 c).

Die Tautologie liefert dann das Gatterdiagramm in Bild 8.16 d. Die Durchlaßnetze  $D_1 \dots D_r$  gehören jetzt direkt in ein AND. Das kann als Komplex-Gatter wie in

 


Bild 8.18: nMOS-Komplex-Gatter, a) in der Schaltkreis-Ebene, b) in der Switching-Ebene.



Primitive	OCO	OEO	enables	disables	passes*	cuts*
	Realisierungen					
Logik-Ebene (dieses Symbol nur b. CMOS lib.)						
MOS Layout						
MOS Sticks						
Schaltkreis-Ebene						
'switching-symbol'						
KARL-Notation (Pseudo-Switching-Ebene)	out = $\Omega\Omega$ in;	out = $\Omega\Omega$ in;	out = control enables in;	out = control disables in;	out = control passes in;	out = control cuts in;
ABL-Notation						

Bild 8.19: KARL-3-Switching Elemente

Netz-Klasse	Netz-Typen (Deklaration)	Statement zum Quellen-Anschluß	Anzahl Quellen	Wert ohne Quelle
Pfad	<b>node, lightnode, constant</b> , (Ausgang von:) <b>register, ram, rom, delayer</b>	<b>terminal</b>	1	?
Bus	<b>upbus</b>	<b>bus</b>	≥ 1	~ 1
	<b>downbus</b>			~ 0
	<b>tribus</b>			x
Extern-Quelle	<b>switch</b>	(entfällt)	0	per SCIL

Bild 8.20: Netztypen in KARL-3.

Bild 8.16 e dargestellt werden. Da diese Version eines Gatterdiagrammes nicht direkt in nMOS-Schaltungstechnik umgesetzt werden kann, bedienen wir uns nochmals der Tautologie. Aus dem AND wird ein NAND mit nachgestelltem Inverter (Bild 8.16 f). Dieses Ergebnis kann nun wieder in eine Darstellung der Switching-Ebene umgewandelt werden (Bild 8.16 g). Durch diese Transformationen werden also je r-1 Pullup- und Pulldown-Transistoren eingespart. Ein weiteres ähnliches Beispiel in Bild 8.17 soll die Anwendung der Schaltalgebra-Regeln bei heuristischer Minimierung noch weiter vertiefen. Auch hier werden je r-1 Pullup- und Pulldown-Transistoren eingespart.

### 8.4 Modellierung in der Switching-Ebene mit KARL-3

Zum Abschluß dieses Kapitels wollen wir zeigen, wie die Mehrebenen-Hardware-Beschreibungssprache KARL-3 [5] zur Modellierung auf Switching-Ebene verwendet werden kann. Wir verwenden nur eine Untermenge der Sprache, die wir KARLchen nennen (vgl. Grammatik in Bild 8.23 und Bild 8.24). Auch von der Simulator-Kommandosprache SCIL (Simulator Command and I/O Language) verwenden wir nur eine Untermenge SCILchen (Bild 8.29).

KARL-3 ist eine nicht-prozedurale Hardware-Beschreibungssprache, welche die Spezifikation von Hardware auf Register-Transfer-Ebene, auf Logik-Ebene und in etwas eingeschränkter Form auch in der Switching-Ebene erlaubt. Zur Modellierung auf Switching-Ebene wird die Netzklasse des Bus von KARL-3 verwendet mit den Netztypen **upbus**, **downbus**, und **tribus** (vgl. Bild 8.20). Ein Netz (z. B. ein Draht) ist Träger eines Signales. Als Signal-Quellen dienen hier Treiber, die per **bus**-Statement auf Netze aufgeschaltet werden (s. Bild 8.20). Es handelt sich also nicht um eine "echte" Switch-Level Beschreibung (da Treiber gerichtet sind), weshalb diese Ebene als Pseudo-Switching-Ebene bezeichnet wird. Unter unauffälliger Führung durch die Grammatik bemerkt der Benutzer dies kaum (infolge der KARL-Mnemonic).

Die Sprache KARL-3 und deren Simulator unterstützen extern (Ein- und Ausgabe) vier verschiedene Signal-Werte (0, 1, \*, ?) vor (s. Bild 8.21 a). Intern verwendet die KARL-Semantik noch zwei weitere Signal-Werte (-0, ~1). Diese internen Werte sowie der Wert \* (hochohmig) unterstützen Modellierungen in der Switching-Ebene. Der Wert ? (undefiniert) zeigt an, daß Eingangs-Ports, Register und auch interne Knoten keinen Wert zugewiesen erhielten. Darüber hinaus wird der Wert "?" auch von KARL-Operatoren als Resultat generiert, wenn auf Grund fehlender oder widersprüchlicher Operanden kein konkreter Wert angegeben werden kann. Entsprechende sorgfältig abgestimmte Definitionen aller Sprach-Primitive bilden einen wesentlichen Bestandteil der Semantik von KARL-3 [5]. Bild 8.21 b zeigt dies am Beispiel der

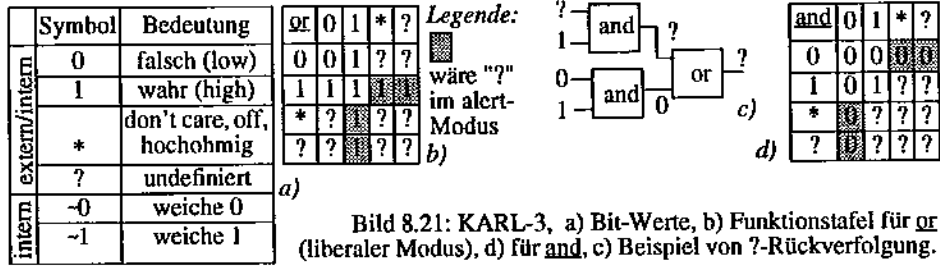


Bild 8.21: KARL-3, a) Bit-Werte, b) Funktionstafel für or (liberaler Modus), d) für and, c) Beispiel von ?-Rückverfolgung.

Wahrheitstafel eines or-Operators mit 2 Eingängen. In diesem Fall wird ein Operand sowohl mit "?" als auch mit "\*" als "undefiniert" verstanden, d. h. es ist unbekannt, welcher Wert aus dem Vorrat {0, 1} unterstellt werden soll. Bei der Eingabekombination (1, ?) oder (1, \*) ist das Resultat in jedem Fall eine "1" (vgl. Bild 8.21 b). Die Eingabekombination (0, ?) oder (0, \*) ist jedoch nicht entscheidbar, sodaß der Operator ein "?" als Resultat abgibt.

Ein weiteres Beispiel ist der and-Operator gemäß Bild 8.21 d. Hier kann das Resultat nur dann "1" sein, wenn (1, 1) die Eingabekombination ist. Bei Eingabe (0, ?) oder (0, \*) hingegen kann das Resultat nur "0" sein. Wie Bild 8.21 c zeigt, läßt sich längs eines Pfades das Auftreten der Werte "?" bis an den Ort der Ursache zurückverfolgen. Dies ist eine für Fehlerdiagnose wichtige Eigenschaft von KARL-3. Die in beiden Beispielen vorkommende Interpretation der Operanden "?" und "\*" sei als *liberal* bezeichnet. Dieser liberale Modus erlaubt bei vielen fehlenden einzelnen Werten und vielen Wertekonflikten oft dennoch eine vernünftige Simulation. Für Zwecke der Fehlerdiagnose ist jedoch der strengere *Alert-Modus* günstiger. Solche Spracheigenschaften unterstützen beispielsweise Testbarkeits-Analyse und die Entwicklung von Testmustern [6]. Hierbei ist die Wahrheitstafel abweichend von der Darstellung in Bild 8.21 b und d: an den schattierten Stellen wird ein "?" als Resultatwert eingesetzt.

**Anhang.** Nun sei kurz eine Untermenge der Hardware-Beschreibungs-Sprache KARL-3 eingeführt, die wir KARLchen nennen wollen. Eine KARL-Beschreibung besteht aus zwei Teilen: einem Anweisungsteil (statement part) und einem vorangestellten Deklarationsteil. Bild 8.23 zeigt die Deklarations-Syntax und die Ausdrucks-Syntax von KARLchen. Diese Ausdrucks-Syntax ist Teil der Anweisungs-Grammatik, deren Rest in Bild 8.24 dargestellt ist. Eine HDL (Hardware Description Language) hat eine Anwendung, die von der einer Programmiersprache

 


Bild 8.22: Erläuterung des Beispiels einer einfachen Verbindungs-Anweisung, a) Deklaration des Zielknoten, b) Deklaration von Eingangsport, c) eigentliche Verbindungs-Anweisung (nicht speichernde Transfer-Anweisung), d) Erläuterung des Anweisungs-Formates zu c).

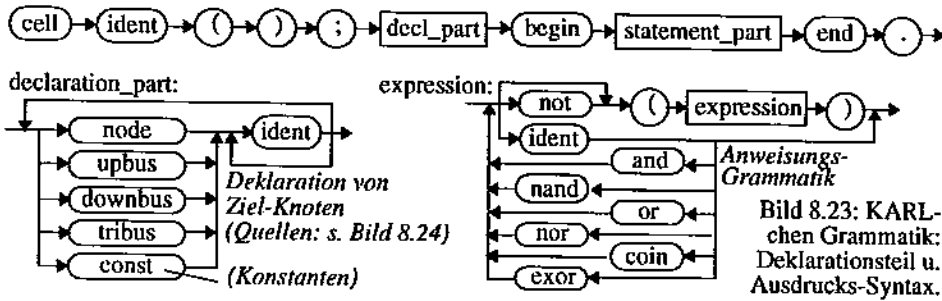


Bild 8.23: KARLchen Grammatik: Deklarationsteil u. Ausdrucks-Syntax.

grundsätzlich verschieden. Eine Programm ist nur eine Prozedur zur Berechnung von Zwischenresultaten und Resultaten ist, die auf einem Rechner nacheinander ausgeführt werden können. Deshalb werden Programmiersprachen gern als *prozedurale Sprachen* bezeichnet (abgesehen von applikativen Programmiersprachen). Bei einer HDL steht jedoch die Beschreibung des Vorrates physisch existierenden Operatoren und der Verbindungsleitungen zwischen diesen Operatoren im Vordergrund. Wie sich dies auf den Aufbau einer HDL auswirkt, wird an folgenden einfachen Beispielen veranschaulicht.

Es soll beispielsweise eine Hardware mit einem *and*-Gatter beschrieben werden, dessen Eingänge an zwei von der Außenwelt kommende Anschlüsse X und Y angeschlossen sind, und dessen Ausgang mit einem Anschluß ZK (Ziel-Knoten) verbunden ist (vgl. Bild 8.22 c). In KARL-3 muß zuerst der Zielknoten ZK deklariert worden sein (Bild 8.22 a), sowie die beiden Anschlüsse X und Y, welche die Operanden liefern (Bild 8.22 b). Sodann wird eine gerichtete Verbindung von der Quelle zum Zielanschluß beschrieben durch die Verbindungs-Anweisung gemäß Bild 8.22 c. Bild 8.22 d erläutert Format und Semantik dieser Transfer-Anweisung. Man beachte die ungewohnte Form der Wertzuweisung „*:=*“, die einen Zustand angibt, nämlich das Bestehen einer Verbindungsleitung (im Gegensatz zur Wertzuweisung „*=*“ bei Programmiersprachen, welche ein Ereignis beschreibt, nämlich das Kopieren eines Wertes in ein speicherndes Element, wie beispielsweise ein Register). Wenn eine Beschreibung auf hoher Abstraktionsebene vorliegt, steht auch bei einer HDL auf der rechten Seite einer Verbindungsanweisung häufig nur ein Ausdruck.

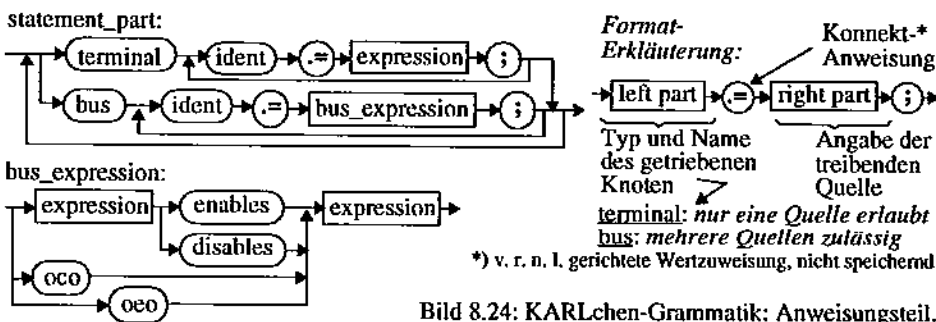


Bild 8.24: KARLchen-Grammatik: Anweisungsteil.

 



Bild 8.25: Bus-Beispiel, a) Problem, b) Deklaration, c) Konnekt-Anweisungen, d) ABL-Diagr.

Der in obigem Beispiel vorkommende als **node** deklarierte Knoten ZK darf nur mit einer einzigen Quelle verbunden werden. Mit solchen Sprach-Konstrukten kann der für die Switching-Ebene typische Konnekt-Operator “#” nicht angewandt werden (Bild 8.4 bzw. Bild 8.5). Deshalb wurden für die Beschreibung von Bus-Schaltungen und ähnlichen Strukturen andere Sprach-Primitive eingeführt. Ein als **upbus**, **downbus**, oder **tribus** deklarierter Zielknoten (Syntax in Bild 8.23) darf mit mehreren Quellen verbunden werden, wie dies der #-Operator erfordert. Ein solcher Bus-Knoten kann über eine oder mehrere **bus**-Anweisung(en) mit einer oder mehreren Quell(en) verbunden werden (**bus statement**: Syntax in Bild 8.24).

Die KARL-Beschreibung einer Bus-Schaltung sei an folgendem einfachen Beispiel demonstriert. Zuerst wird die Deklaration formuliert (Bild 8.26 a): ein 1-Bit-Bus vom Typ **tribus** (weder Pullup- noch Pulldown-Widerstand) mit dem Namen BITB. An diesen Bus sollen zwei Bustreiber (vgl. Bild 8.19) angeschlossen werden mit den Datenquellen D1 und D2 und den Steuerungsvariablen Q und R (Bild 8.26 b). Die beiden Treiber können durch getrennte Konnekt-Anweisungen angeschlossen werden (Text in Bild 8.26 d, s. auch Bild f). Bild 8.26 c erläutert die Syntax der Konnekt-Anweisung. Die Verbindung kann aber auch in einer einzigen Konnekt-Anweisung beschrieben werden (Bild 8.26 e, veranschaulicht durch Bild 8.26 g).

An zwei weiteren Beispielen soll die Modellierung auf Switching-Ebene mit KARL-3 nochmals gezeigt werden. Bild 8.25 a zeigt eine wired-and-Schaltung, die in der Switching-Ebene beschrieben werden soll. Bild 8.25 b und c zeigen Deklaration und Konnekt-Anweisung und Bild d das ABL-Diagramm. Der **oco**-Operator modelliert den **open collector output** der **and**-Gatter in Bild a. Bild 8.18 zeigt ein etwas komplexer zu beschreibendes Beispiel, eine einfache NMOS-Schaltung. Bild 8.19 zeigt das Blockdiagramm, dargestellt in ABL (**A Blockdiagram Language** [4]). Danach wird die äquivalente textuelle KARL-3 Beschreibung entwickelt (siehe Bild 8.27 b). Jeder interne Knoten der Schaltung wird als **bus** beschrieben. Ausgangsknoten **Bout** wird als **upbus** deklariert wegen des Pullup-Transistor 5 und Knoten **n1** als **tribus**, weil weder Pullup- noch Pulldown-Widerstand vorhanden sind. GND (Null-Anschluß der Versorgungsspannung) und VDD können in KARL-3 durch Konstanten-Deklaration **GND = 0** beschrieben (Zeile 3 in Bild 8.27). Die Eingänge A, B, C und D von der Außenwelt werden als “switch” deklariert (**switch**-Beispiel: Schalter an einer Konsole).

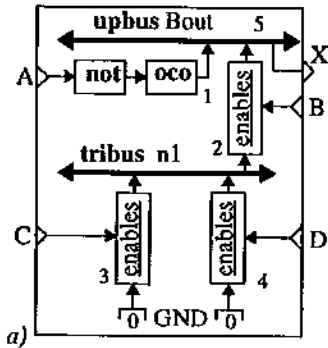Nachdem nun alle Ziel-Anschlüsse deklariert sind, wenden wir uns den Treibern zu (vgl. Erläuterung in Bild 8.24 und Verhaltensbeschreibungen in Bild 8.19 und Bild 8.28). Der Transistor 1 mit Eingang A wird als **oco** dargestellt, wobei darauf zu achten ist, daß der Eingang negiert angelegt wird (Zeile 8 in Bild 8.27 b, siehe auch Bild 8.19). Die Transistoren 2, 3, und



```

1  cell beispiel (A,B,C,D); } Header
2  node A, B, C, D;
3  const GND := 0;
4  upbus Bout;
5  tribus n1;
} Deklarations-Teil (Ziel-Knoten)

6  begin
7  bus
8  Bout := oco not (A);
9  Bout := B enables n1;
10 n1 := C enables GND;
11 n1 := D enables GND;
12 end.
} Anweisungs-Teil (Treiber mit Quellenangabe)
    
```

Bild 8.27: Switching-Modell zu Bild 8.18: a) ABL-Diagramm, b) KARL-3-Beschreibung.

4 mit den Eingängen B, C und D werden durch einen Bus-Ausdruck (bus expression) mit enables-Klausel als Treiber an Bus n1, bzw. Bus Bout angeschlossen.

Die Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen werden im Anweisungsteil durch ein Bus-Statement durchgeführt. Da es sich um eine nicht-prozedurale Sprache handelt und hier eine statische Verbindungs-Struktur beschrieben wird, ist die Reihenfolge der Statements im Anweisungsteil irrelevant. Die nachfolgende Abbildung (Bild 8.19) zeigt die KARL-Primitive zur Switching-Modellierung in ABL- und KARL-Notation. Außerdem wird das dazugehörige Switching-Symbol, sowie Realisierungen in der Schaltungsebene, in der symbolischen Layout-Ebene und Layout-Ebene gezeigt.


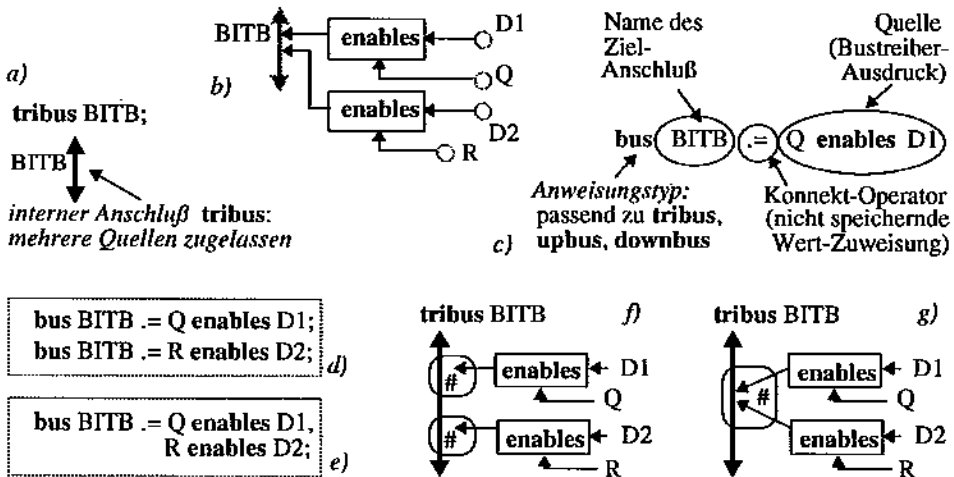


Bild 8.26: Ein (1-Bit-)Bus-Schaltungs-Beispiel: a) Deklaration des eigentlichen Bus, b) hierzu der Anschluß von 2 Bus-Treibern, c) hierzu die Syntax-Erläuterung zur Bus-Konnekt-Anweisung, d) getrennte Konnekt-Anweisungen, e) Mehrfach-Konnektanweisung, f) zu (d), g) zu (e).

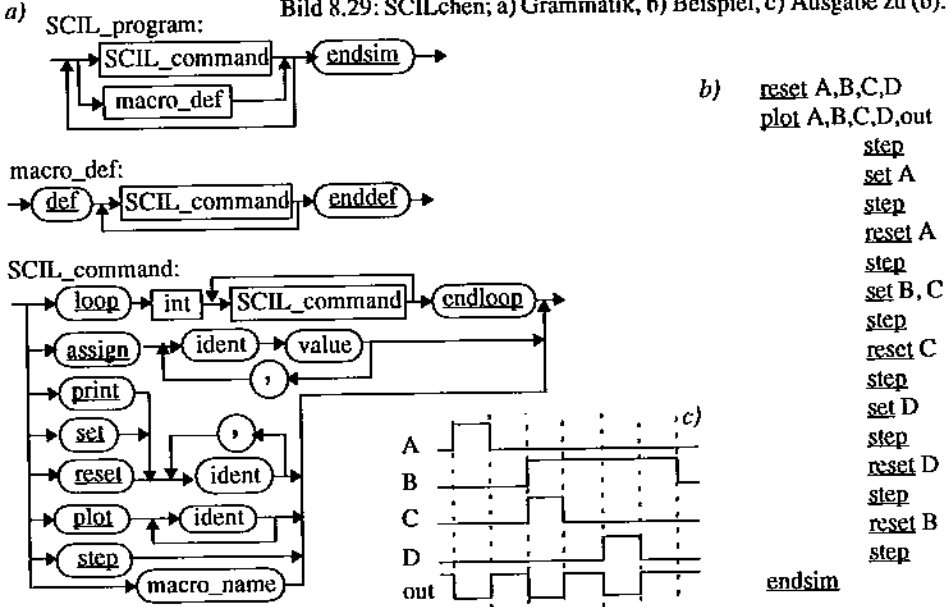



Bild 8.29: SCILchen; a) Grammatik, b) Beispiel, c) Ausgabe zu (b).



Wir wollen uns nun noch kurz der Arbeitsweise des KARL-3-Simulators zuwenden. Er arbeitet im Gegensatz zu Switching-Simulatoren gerichtet, d.h. er kennt vor der Simulation schon Quellen und Senken. Diese sind bei der ungerichteten Simulation nicht bekannt und müssen erst ermittelt werden. Ein Lösungsansatz war die Einführung des "Konnekt"-Operators zur Ermittlung des Wertes eines Knotens (siehe Abschnitt 8.1). Bild 8.30 zeigt die Struktur des KARL-3-Simulationssystems. Der KARL-3-Compiler generiert eine RTcode genannte ausführbare Netzlistenstruktur [7], die vom Simulator ausgeführt wird unter Steuerung durch Stimuli und Kommandos, die in der Sprache SCIL formuliert sind. Auf der Basis von RTcode sind

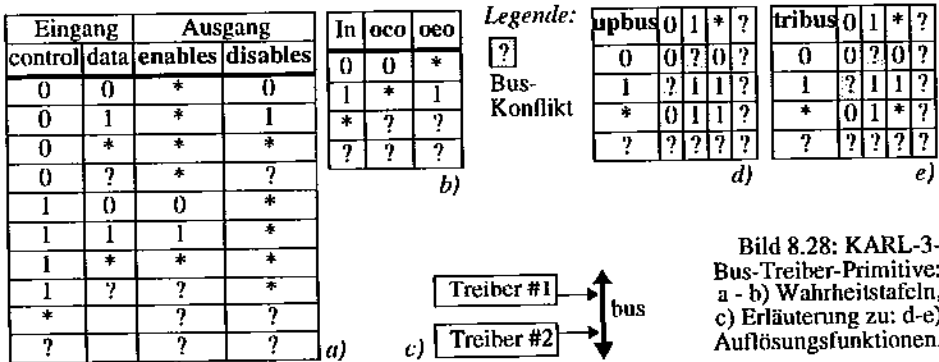


Bild 8.28: KARL-3-Bus-Treiber-Primitive: a - b) Wahrheitstafeln, c) Erläuterung zu: d-e) Auflösungsfunktionen.

 


Bild 8.30: Struktur des KARL-3-Simulationssystems.

auch andere Entwurfswerkzeuge entwickelt worden (eine Übersicht gibt [6]). Über SCIL (Simulator Command and I/O Language) kann der Simulator interaktiv und im Stapelbetrieb betrieben werden [7].

Der KARL-3-Simulator verwendet extern folgenden Wertevorrat: {0, 1, \*, ?}. Intern unterscheidet der KARL-3-Simulator auch "schwache Werte": der Wert auf einem **upbus** (ohne daß andere Quellen vorhanden sind) ist eine schwache Eins (~1) ist. Ein nackter **downbus** hat entsprechend eine weiche Null "~0" als Wert. Bild 8.29 a zeigt die Grammatik einer Untermenge von SCIL, die SCILchen genannt wird. Bild c zeigt eine SCILchen-Kommandofolge zur Hardwarebeschreibung nach Bild 8.27, welche die Stimuli *A, B, C, und D* und die Ausgabe der Antwort *Bout* definiert wie in Bild b gezeigt wird.

### 8.5 Switching-Modellierung in Verilog®

Auch das Verilog®-Simulations-System unterstützt die Modellierung der Switching-Ebene [12] [13] [14]. Dabei sind nicht nur explizite Primitive der Switching-Ebene vorgesehen. Verilog® unterscheidet 11 verschiedene Typen elektrischer Knoten, bzw. Netztypen (Tabelle in Bild 8.31), wobei die Unterscheidungs-Merkmale oft nicht eindeutig sind. Im Vergleich hierzu unterscheidet KARL-3 nur 5 Netztypen: **node** (nur eine einzige Quelle zulässig), **upbus**, **downbus** und **tribus** (mehrere Quellen zulässig), **switch** (keine Quelle zulässig). Die Netztyp-Bezeichnung **lightnode** in KARL ist nur ein Synonym für **node**.

Auch für Primitive der Logik-Ebene können die Treiber-Stärken der Ausgänge spezifiziert werden. Für die Ausgänge der folgenden Typen von Gattern und Switching-Elementen können

Netz-Typ	Werte-Vorrat		automatische Konflikt-Auflösung	Anwendung	
	physisch	Artefakt		bevorzugt	zulässig
wire	0, 1, z	x		für 1 Treiber	mehrere Treiber
tri	0, 1, z	x		f. mehrere Treiber	1 Treiber
wand	0, 1	x	ja	für 1 Treiber	mehrere Treiber
triand	0, 1	x	ja	f. mehrere Treiber	1 Treiber
wor	0, 1	x	ja	für 1 Treiber	mehrere Treiber
trior	0, 1	x	ja	f. mehrere Treiber	1 Treiber
tri1	0, 1	x		resistiver Pullup	
tri0	0, 1	x		resistiver Pulldown	
trireg	0, 1			speichert letzten Wert (Ladung)	
supply0	0			Masse-Anschluß (GND)	
supply1	1			Versorgungsspannung (VDD)	

Bild 8.31: Netztypen in Verilog® (z steht für hochohmig und x für unbekannt).



in Verilog® Treiber-Stärke-Werte (driver strength) individuell vereinbart werden.

<b>and</b>	<b>buf</b>	<b>nmos</b>	<b>tran</b>	<b>pullup</b>
<b>nand</b>	<b>not</b>	<b>pmos</b>	<b>tranif0</b>	<b>pulldown</b>
<b>nor</b>	<b>bufif0</b>	<b>cmos</b>	<b>tranif1</b>	
<b>or</b>	<b>bufif1</b>	<b>rnmos</b>	<b>rtran</b>	
<b>xor</b>	<b>notif0</b>	<b>rpmos</b>	<b>rtranif0</b>	
<b>xnor</b>	<b>notif1</b>	<b>rcmos</b>	<b>rtranif1</b>	

Die Treiber-Stärke-Vereinbarung erfolgt entsprechend dem Format in folgendem Beispiel vor der eigentlichen Instantiierung.

```
nor (highz1, strong0)
  N1 (enableOut, in1, in2),
  N2 (enableOut, in3, in4);
```

Bei Stärke-Deklarationen für die "1" (an erster Stelle innerhalb der Klammern) sind die folgenden Angaben zulässig: **supply1**, **strong1**, **pull1**, **weak1**, und **highz1**. Für die "0" (an zweiter Stelle innerhalb der Klammern) sind die folgenden Angaben zulässig: **supply0**, **strong0**, **pull0**, **weak0**, und **highz0**. Die Tabelle in Bild 8.32 a zeigt die in Verilog® unterstützten Stärkegrade. Bei Anwendung wird jeweils eine 0 oder 1 angehängt (s. obiges Beispiel). Bild 8.34 zeigt einige kommentierte Beispiele von Verilog®-Beschreibungen der Switching-Ebene.

## 8.6 Literatur

- [1] R. Bryant: Boolean analysis of MOS circuits; IEEE Trans-CAD 6,4 (July) 1987
- [2] B. Cosco: Neuronal Networks and Fuzzy Systems; Prentice-Hall, 1992
- [3] E. Cox: Fuzzy Fundamentals; IEEE Spectrum, Oct. 1992
- [4] R. Hartenstein: Fundamentals of structured hardware design; North Holland, 1977
- [5] R. Hartenstein: KARL-3 Reference Manual; Univ. Kaiserslautern 1986
- [6] R. Hartenstein: KARL and ABL; in (ed.: J. P. Mermet): Fundamentals and Standards in Hardware Description Languages; Kluwer Academic Publishers, Boston, 1993
- [7] R. Hauck: KARL-3 User Guide; Univ. Kaiserslautern, 1986
- [8] J. Hayes: Digital Simulation with Multiple Logic Values; IE<sup>3</sup> T-CAD 5,2 (Apr.1986)

Stärke-Name	Stärke-Niveau	Deklaration	modelliert:	Input Strength	Reduced Strength
Supply drive	7	<b>supply</b>	Spannungsversorg.	supply drive	pull drive
Strong drive	6	<b>strong</b>	Default von gate und assign	strong drive	pull drive
Pull drive	5	<b>pull</b>	gate und assign	pull drive	weak drive
Large capacitor	4	<b>large</b>	trireg-Netz-Kapaz.	weak drive	medium capacitor
Weak drive	3	<b>weak</b>	gate und assign	large capacitor	medium capacitor
Medium capacitor	2	<b>medium</b>	trireg-Netz-Kapaz.	medium capacitor	small capacitor
Small capacitor	1	<b>small</b>	trireg-Netz-Kapaz.	small capacitor	small capacitor
High impedance	0	<b>highz</b>	ungetriebener A.	high impedance	high impedance

Bild 8.32: Treiber-Stärken (Strength) in VEROLIG: a) verschiedene Stärken-Werte, b) Stärken-Reduktion durch Gatter der Typen **rnmos**, **rpmos**, **rcmos**, **rtran**, **rtranif1**, und **rtranif0**.

Element-Typ	Typ-Klasse	Beispiel oder Bemerkung	Bemerkung
<b>and, nand, or, nor, xor, xnor</b>	logisches Gatter	and (outw, in1, in2, ...)	Ausgang skalar 0, 1, oder 2 Delays
<b>buf, not</b>	Fan-out	buf (out1, out2, ... inw)	
<b>bufif0, buffif1, notif0, notif1</b>	Three-State-Treiber	bufif0 (outw, inw, control)	Ausgang: zusätzliche Werte H und L
<b>nmos, pmos</b>	MOS-Transistor	nmos (w, datain, ncontrol);	
<b>rnmos, rpmos</b>	(f. MOS-Netz)		Stärken-Reduktion
<b>tran</b>		kein Steuereingang	
<b>rtran</b>	bidirektionale	kein Steuereingang	Stärken-Reduktion
<b>tranif0, tranif1</b>	Transfer-Gatter	tranif1(inout1, inout2, control	zusätzl. Werte H, L
<b>rtranif0, rtranif1</b>		Ausgang: zusätzl. Werte <sup>a</sup> H und L	Stärken-Reduktion
<b>pullup, pulldown</b>	Lastwiderstand	pullup (netname)	
<b>cmos</b>	CMOS-Transistor	cmos (w, datain, ncontrol, pcontrol);	
<b>rcmos</b>	(f. CMOS-Netz)		Stärken-Reduktion

a. unbekannt, ob Treibereingang  
getrieben oder hochohmig; H für  
1 oder z, L für 0 oder z.

Bild 8.33: Verilog-Typen von Gattern und Switching-Elementen.

- [9] J. Hayes: A unified switching theory with applications to VLSI design; Proc. IEEE, vol. 70 Oct 1982
- [10] G.Klear, T. Folger: Fuzzy Sets, Uncertainty, and Information, Prentice-Hall, 1988
- [11] S. Muroga: Logic Design and Switching Theory; Wiley - Interscience, 1979
- [12] N. N.: Verilog® Reference Manual; CADENCE Design Systems, Inc., 1989
- [13] N. N.: Programming Language Interface CADENCE Design Systems, Inc., 1990
- [14] D. E. Thomas, Ph. R. Moorby: The Verilog® Hardware Description Language; Kluwer Academic Publishers, Boston et al., 1989

```

and (out,in1,in2); //a 2-input and gate
nand #(6,9) (w1, w2, w3);
//rise delay of 6, fall delay of 9
bufif1 (strong1,weak0) (outw,inw,controlw);
notif0 gate_name(wire_a, wire_b, wire_c);
or (highz1,strong0) #(3,2);
// drives a wired-and configuration
nor #(26,43)
g1(n1,n2,n3,n4),
(n2,n3,n4), // no name
g2(n3,n4,n5);
// three nor's with same delay
nand #25 (out, a[3], a[2], a[1], a[0]);
// bit selects on inputs

bufif1 #(13,19,100)
d1(out1, data, control); //delay of 13
//for transition to 0,
//19 to 1, and 100 to Z.
wire netA, netB;
pullup (netA), (netB);
bufif1
driver1(netA, data1, c),
driver2(netB, data2, c);

```

Bild 8.34: Verilog®-Beschreibungs-Beispiele der Switching-Ebene.